
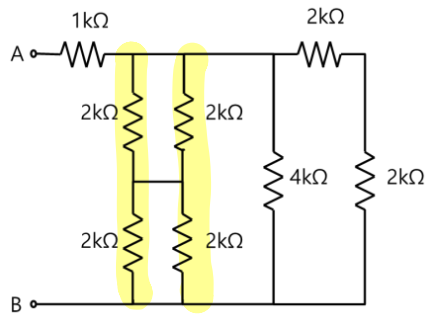


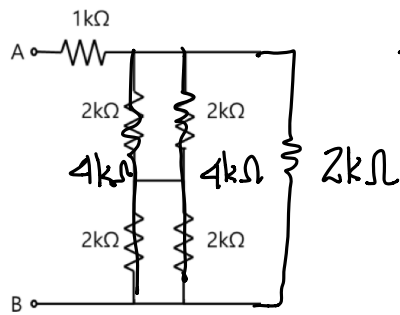
1. Find the resistance between terminals A-B in the following circuit.



$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$



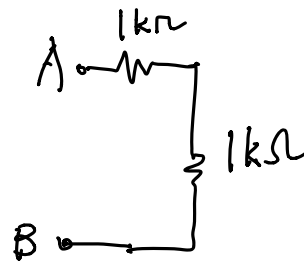
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$



∴ $2k\Omega$

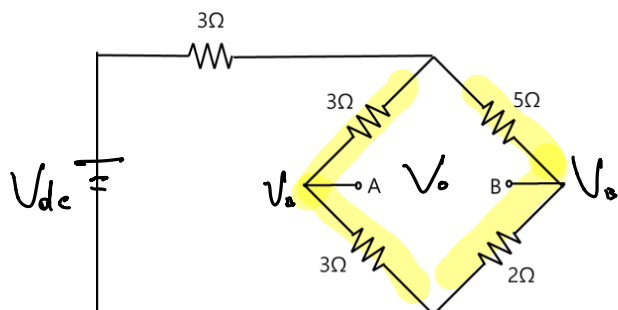2. Find the resistance between terminals A-B in the following circuit.



$$\frac{1}{6} + \frac{1}{7} = \frac{13}{42}$$


$$V_{dc} \times \frac{\frac{42}{13}}{\frac{42}{13} + 3} = V_{dc} \cdot \frac{\frac{42}{13}}{\frac{81}{13}} = V_{dc} \cdot \frac{42}{81} = V_{dc} \cdot \frac{14}{27} = V$$

$$V_o = V_A - V_B = \frac{3}{6}V - \frac{2}{7}V = \frac{9}{42}V = \frac{3}{14}V$$

$$\frac{3}{14} \times V_{dc} \times \frac{14}{27} = \frac{1}{9}V_{dc}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

3. Consider the following circuit.

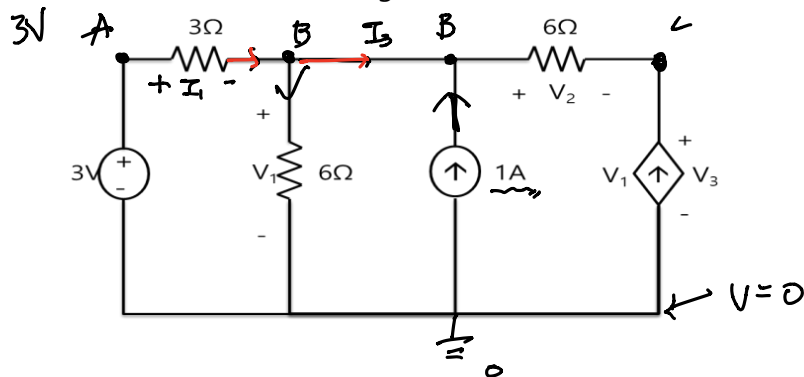

(a) Find V_1 and V_2 .

$$\begin{aligned} V_A &= 3V \\ \frac{V_1 - 3}{3} + \frac{V_1}{6} - 1 + \frac{V_2}{6} &= 0 \\ 6V_1 + V_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_C - V_B}{6} &= -V_1 \\ \frac{-V_2}{6} - V_1 &= 0 \\ V_2 + 6V_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$V_1 = -4V, \quad V_2 = 24V$$

(b) Find V_3 and the power absorbed or supplied by the dependent current source. (If $P < 0$, the power is supplied. If $P > 0$, the power is absorbed)


$$\begin{aligned} V_1 - V_3 &= V_2 \\ -4V - 24V &= V_3 \\ -28V &= V_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= VI = (-28)(V_1) \\ &= 120 > 0 \end{aligned}$$

Power absorbed.


open circuit $V_B = 0$

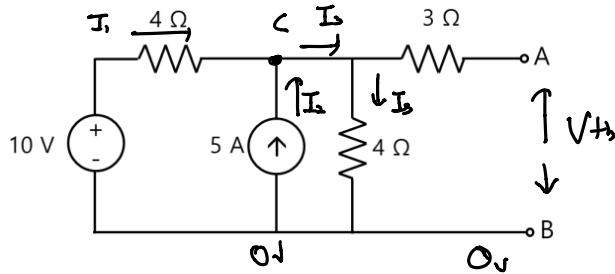4. (a) Find Thevenin equivalent circuit between terminals A-B of the following circuit.



$$V_C = V_A = V_{th} = 15V$$

$$R_{th} = 5\Omega$$

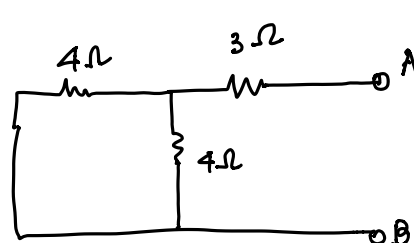

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$



$$I = \frac{V}{R}$$

$$\frac{10 - V_C}{4} + 5 - \frac{V_C - 0}{4} = 0$$

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)^{-1} + 3\Omega = 5\Omega$$


$$10 - V_C + 20 - V_C = 0$$

$$V_C = 15$$

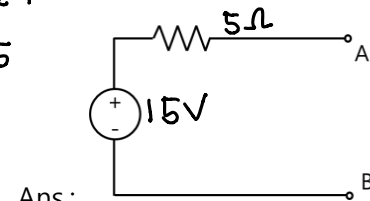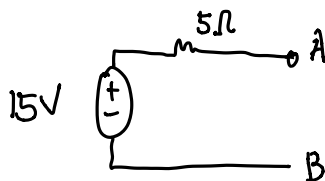

Ans.:

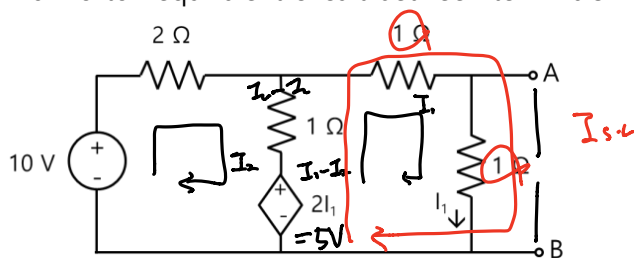- (a) Find Norton equivalent circuit between terminals A-B of the following circuit.



$$\textcircled{1} -10 + 2I_1 + I_2 - I_3 + 2I_4 = 0$$

$$I_1 + 3I_2 = 10$$


$$I_1 = I_2 = 2.5$$

$$\textcircled{2} I_1 - I_2 + I_3 + I_4 - 2I_5 = 0$$

$$I_1 - I_2 = 0$$

$$I_{sc} = -2.5$$

$$5V + 2I_{sc} = 0$$

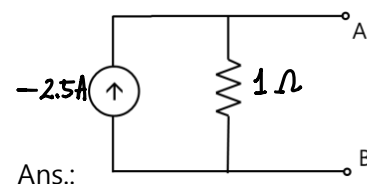

Ans.: